 


[Aula 09] Caminho de dados e controle 3 – MIPS Multiciclo

Prof. João F. Mari
joaof.mari@ufv.br

MIPS Multiciclo


- Problema da máquina de ciclo único



- Implementação multiciclo:
 - Cada fase de execução da instrução em um ciclo
 - Unidades funcionais podem ser compartilhadas.
 - Ou seja, podem ser usadas mais de uma vez por instrução
 - Redução da quantidade de hardware necessário
- Principais vantagens do multiciclo:
 - Instruções são executadas em quantidades diferentes de períodos de clock
 - CPI variável. Caso comum pode ser melhorado.
 - É possível compartilhar unidades funcionais
 - Redução de custo.

Visão de alto nível do caminho de dados multiciclo

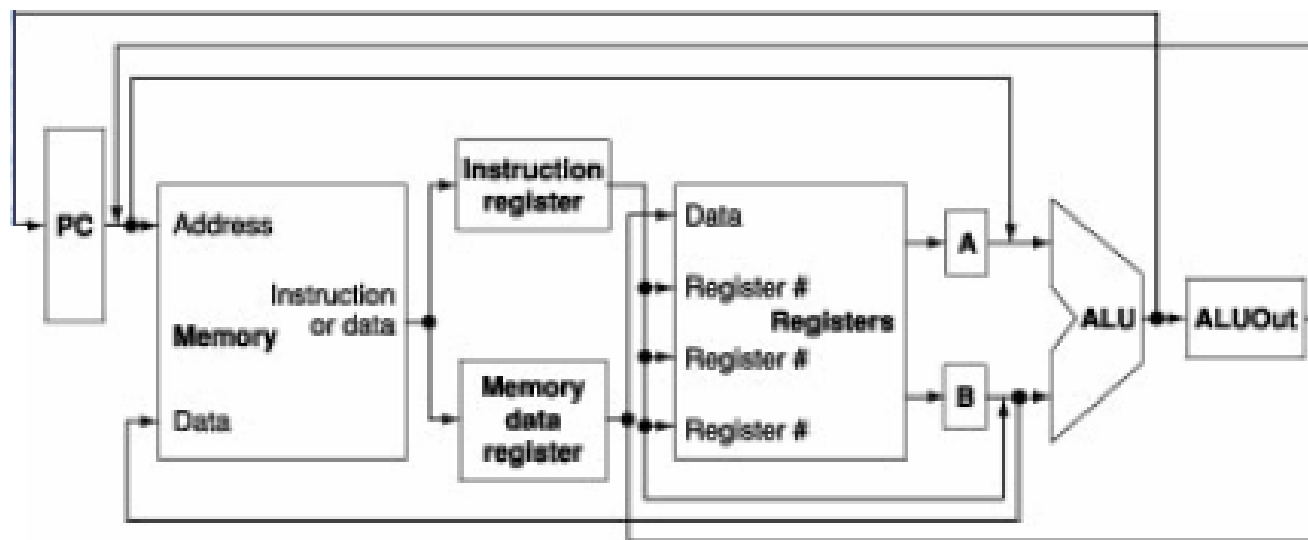
- Memória e ALU unificadas.
- Registradores RI e MDR
 - Os dois valores são necessários no mesmo ciclo de clock.
- Registradores A e B
 - Armazenam os valores lidos no banco de registradores
 - Mais de uma leitura é possível por execução de instrução.
- O registrador SaidaALU armazena a saída da ALU



Visão de alto nível do caminho de dados multiciclo

- Várias unidades funcionais são compartilhadas para diferentes finalidades
 - Multiplexadores adicionais devem ser incluídos e os existentes devem ser expandidos.
- A substituição das três ALUs do caminho de dados de ciclo único por uma única ALU
 - É necessário acomodar todas as entradas das três ALUs diferentes na implementação monociclo.
 - Um multiplexador adicional é incluído para a primeira entrada da ALU
 - Escolher entre os registradores A e o PC
- O multiplexador na segunda entrada da ALU muda de duas para quatro entradas:
 - As duas entradas adicionais são:
 - a constante 4 (incremento o PC)
 - e o campo offset com sinal estendido e deslocado (cálculo do endereço do desvio)

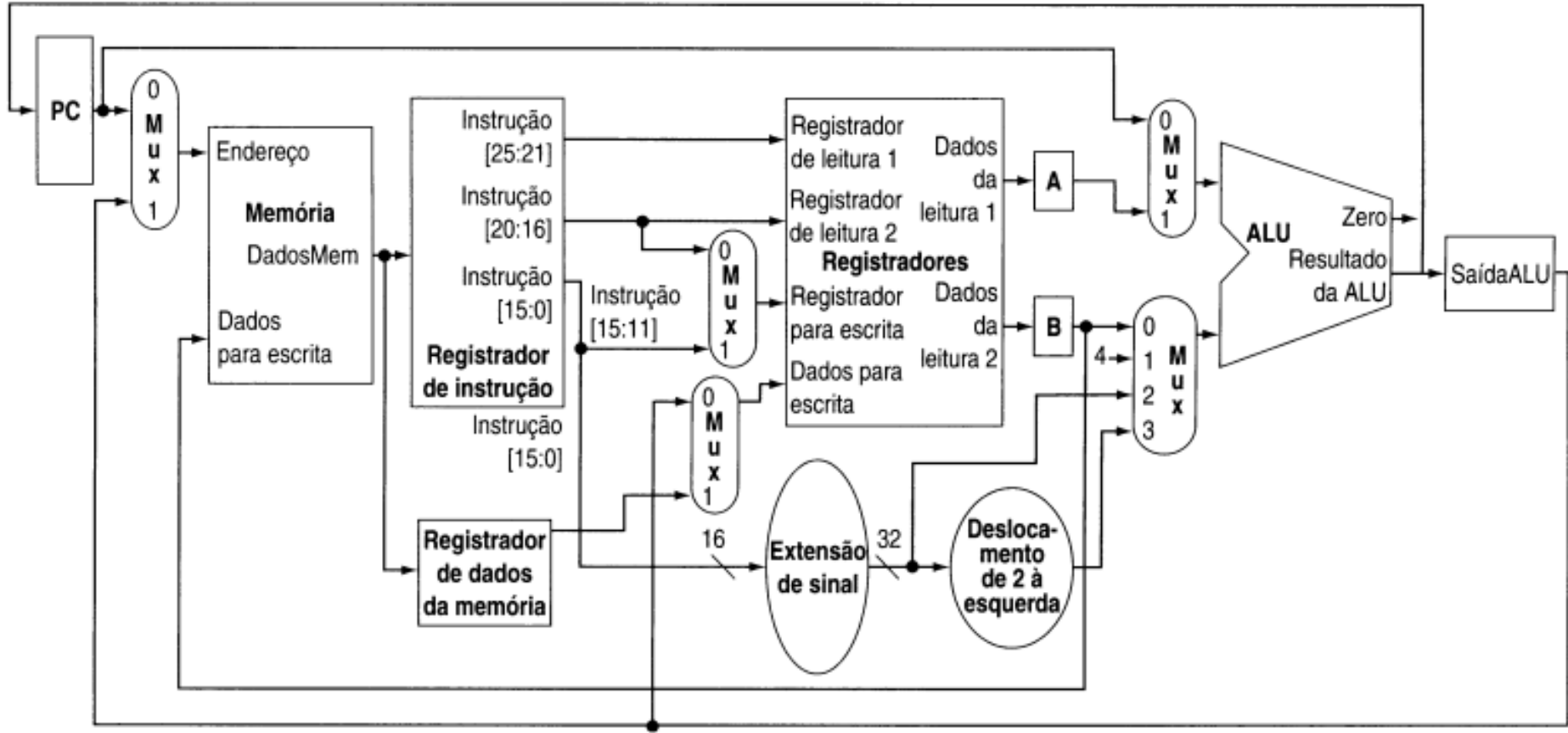
O caminho de dados multiciclo para o MIPS manipular instruções básicas



Unidade de controle principal

- Implementação multiciclo exige um conjunto diferente de sinais de controle:
 - PC, memória, registradores e IR: sinal de escrita
 - Memória: sinal de leitura
 - UAL: mesmo controle da implementação monociclo
 - Multiplexador de 4 entradas: 2 linhas de controle
 - Todos os demais multiplexadores: uma linha de controle
- Para instruções jump e branch equal existem três fontes possíveis para o PC:
 - **Não tomar o branch:** $PC + 4$
 - **Branch:** SaidaALU (desvio condicional)
 - **Jump:** 26 últimos bits do IR acrescido de 2 zeros à direita, e concatenados com os 4 MSB's do PC
- Controle de escrita do PC:
 - Incremento normal e deslocamento incondicional, o PC é escrito incondicionalmente
 - Se for um desvio condicional, passa o valor de UALSaída, somente se os registradores forem iguais
 - Dois sinais de escrita: PCEsc e PCEscCond

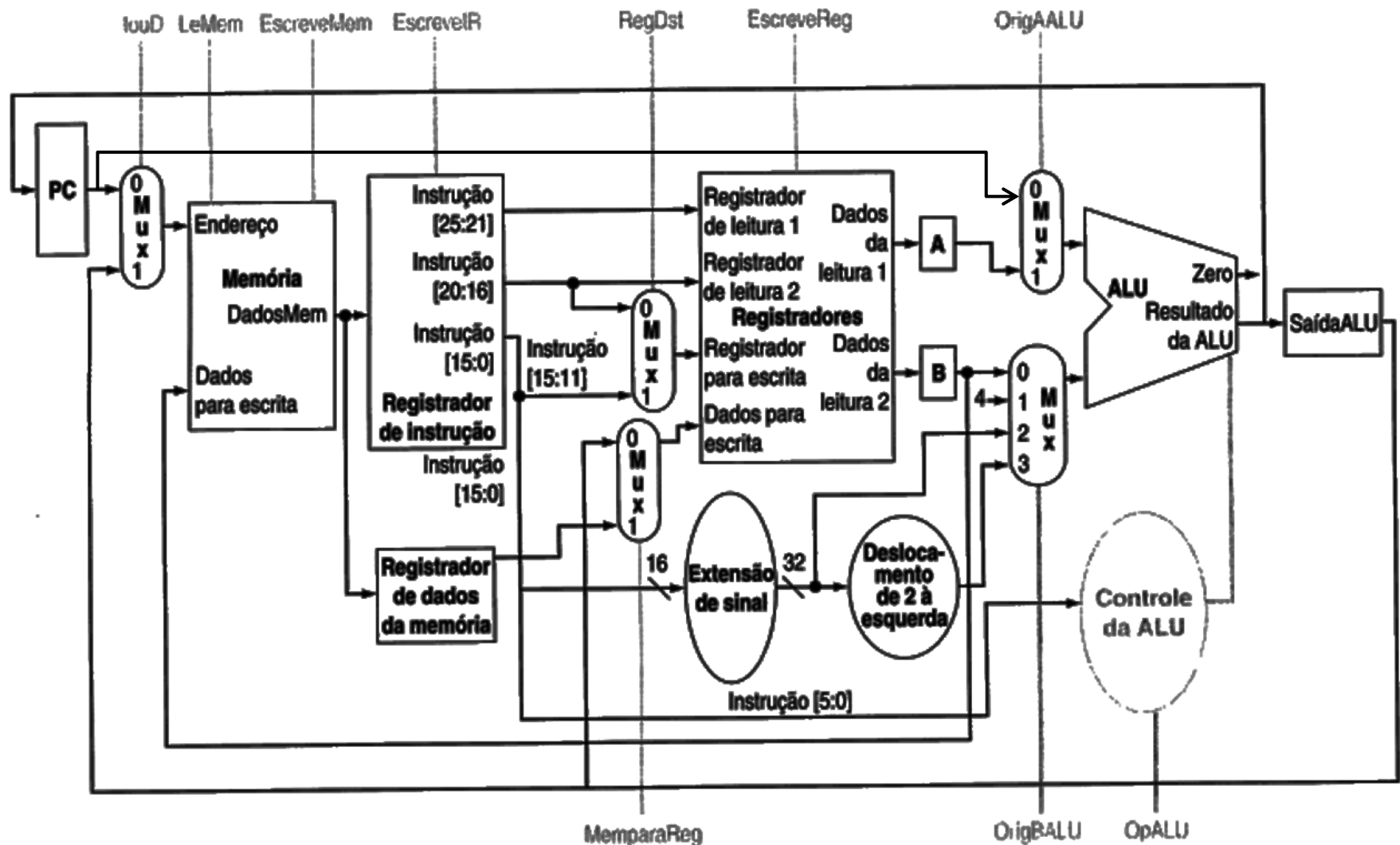O caminho de dados multiciclo com as linhas de controle indicadas




Ações dos sinais de controle de 1 bit

| Nome do sinal | Efeito quando inativo | Efeito quando ativo |
|----------------------|---|--|
| RegDst | O número do registrador de destino do banco de registradores para a entrada “Registrador para escrita” vem do campo rt. | O número do registrador de destino do banco de registradores para a entrada “Registrador para escrita” vem do campo rd. |
| EscreveReg | Nenhum. | O registrador de uso geral selecionado pelo número na entrada “Registrador para escrita” é escrito como valor da entrada “Dados para escrita”. |
| OrigAALU | O primeiro operando da ALU é o PC. | O primeiro operando da ALU vem do registrador A. |
| LeMem | Nenhum. | O conteúdo da memória no local especificado pela entrada Endereço é colocado na saída Dados da memória. |
| EscreveMem | Nenhum. | O conteúdo da memória no local especificado pela entrada Endereço é substituído pelo valor na entrada “Dados para escrita”. |
| MemparaReg | O valor enviado para a entrada “Dados para escrita” do banco de registradores vem de SaídaALU. | O valor enviado para a entrada “Dados para escrita” do banco de registradores vem do MDR. |
| louD | O PC é usado para fornecer o endereço para a unidade de memória. | SaídaALU é usado para fornecer o endereço para a unidade de memória. |
| IRWrite | Nenhum. | A saída da memória é escrita no IR. |
| EscrevePC | Nenhum. | O PC é escrito; a origem é controlada por OrigPC. |
| EscrevePCCond | Nenhum. | O PC é escrito se a saída Zero da ALU também estiver ativa. |


Ações dos sinais de controle de 2 bit

| Nome do sinal | Valor (binário) | Efeito |
|---------------|-----------------|--|
| OpALU | 00 | A ALU realiza uma operação de adição. |
| | 01 | A ALU realiza uma operação de subtração. |
| | 10 | O campo funct da instrução determina a operação da ALU. |
| OrigBALU | 00 | A segunda entrada para a ALU vem do registrador B. |
| | 01 | A segunda entrada da ALU é a constante 4. |
| | 10 | A segunda entrada da ALU são os 16 bits menos significativos com sinal estendido do IR. |
| | 11 | A segunda entrada da ALU são os 16 bits menos significativos com sinal estendido do IR deslocados em 2 bits para a esquerda. |
| OrigPC | 00 | A saída da ALU ($PC + 4$) é enviada ao PC para escrita. |
| | 01 | O conteúdo da SaídaALU (o endereço de destino do desvio) é enviado ao PC para escrita. |
| | 10 | O endereço de destino do jump ($IR[25:0]$) deslocado de 2 bits para a esquerda e concatenado com $PC + 4[31:28]$ é enviado ao PC para escrita. |

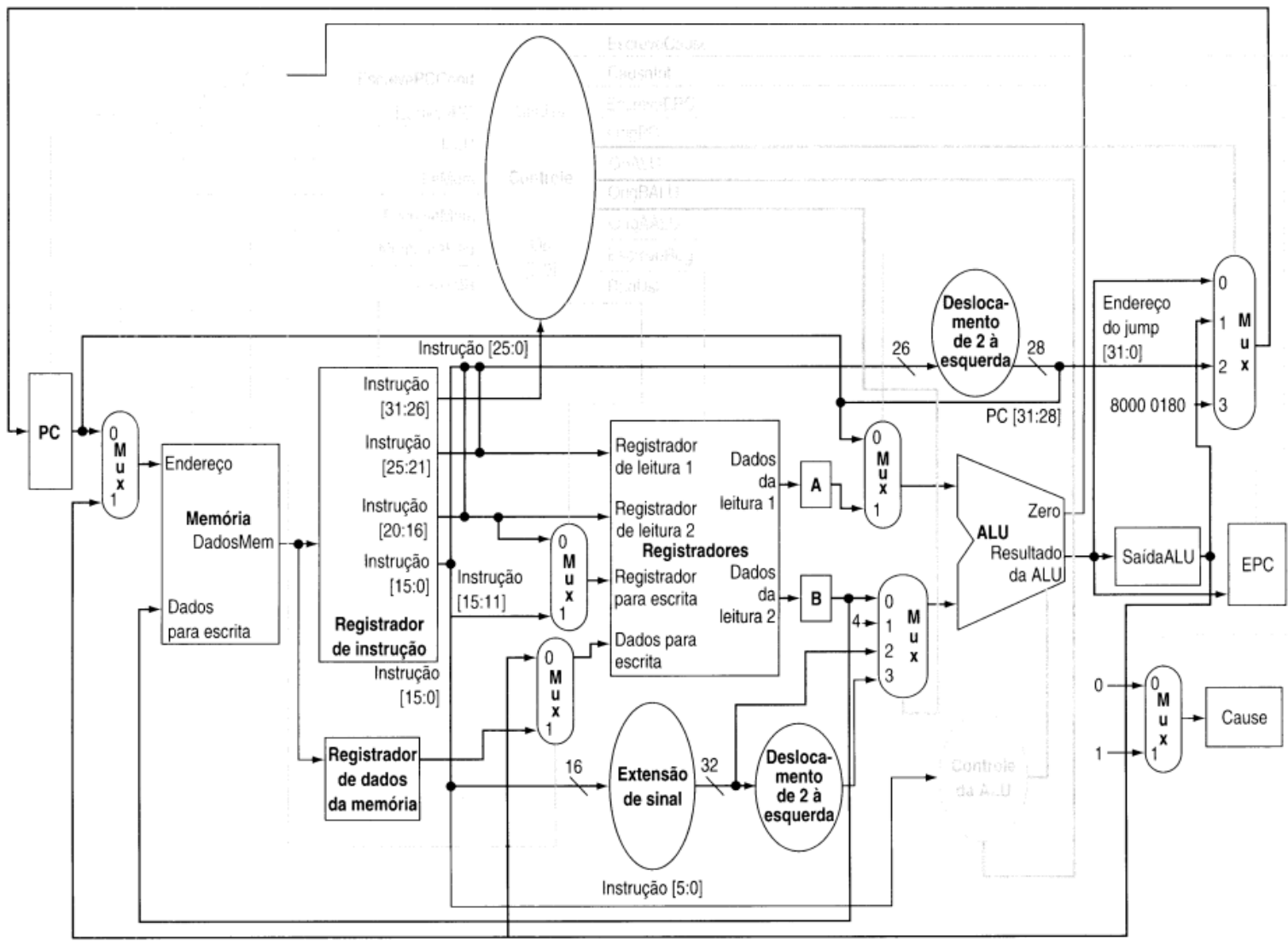Caminho de dados completo para a implementação multiciclo com as linhas de controle necessárias



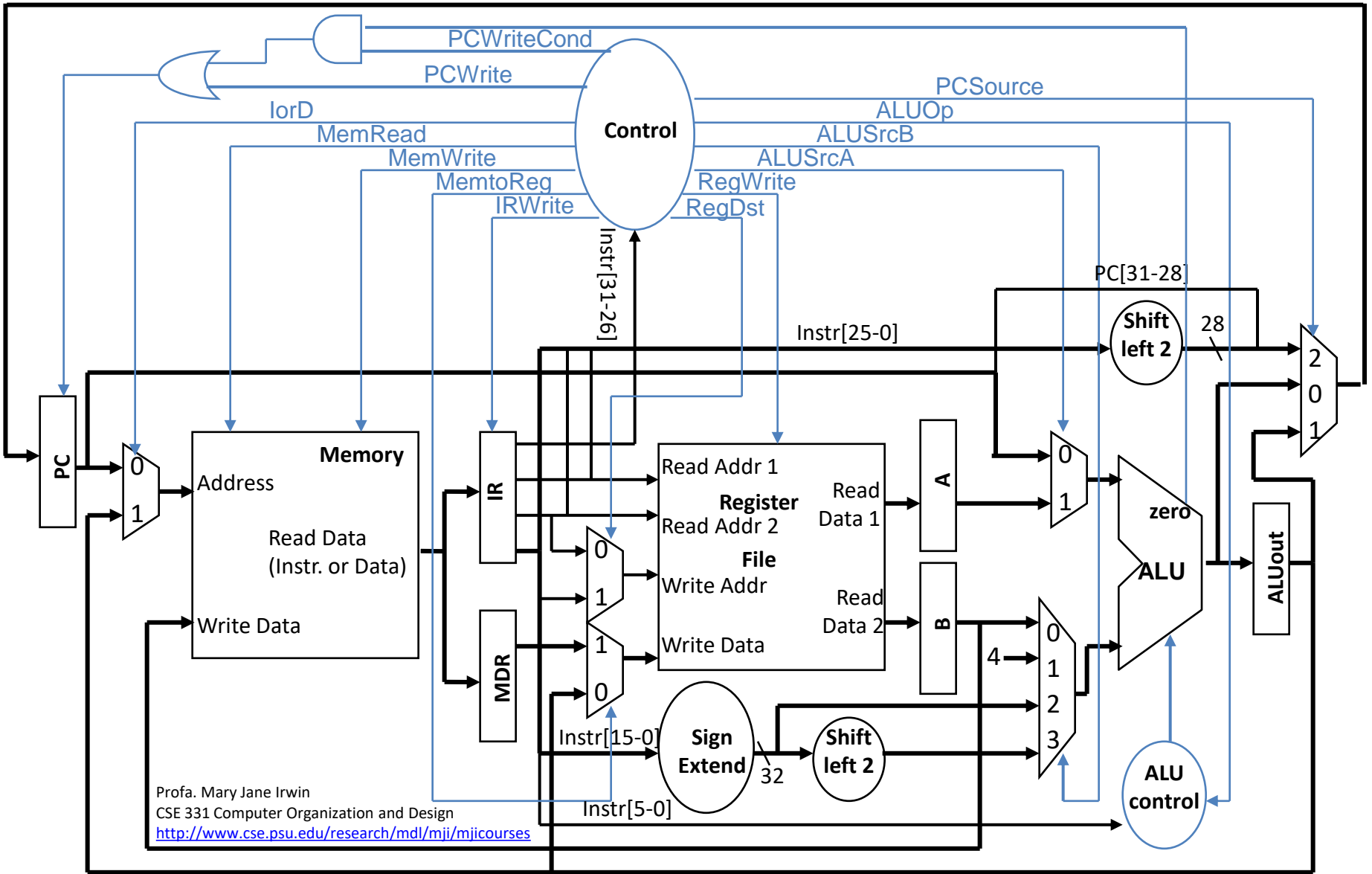Caminho de dados completo para a implementação multiciclo com as linhas de controle necessárias



Dividindo a execução da instrução em ciclos de clock

- Dividir as instruções em mais de um ciclo de clock:
 - Cada etapa da instrução é realizada em um ciclo de clock.
- A organização da execução de cada instrução segue um número de etapas, que depende do tipo da instrução
 - Cada etapa deve realizar apenas:
 - uma operação de ALU;
 - um acesso à memória ou;
 - um acesso ao banco de registradores.
 - Com essa restrição, o ciclo de clock possui a duração de da etapa mais longa.
- Os registradores armazenam dados para os próximos ciclos da mesma instrução
 - Ex: Registradores A, B, MDR, SaidaALU.

Dividindo a execução da instrução em ciclos de clock

1. Busca da instrução
 - (PC + Memória)
2. Decodificação da instrução e busca dos registradores
 - (Controle e banco de registradores)
3. Execução, cálculo do endereço de memória ou conclusão do desvio
 - (UAL)
4. Acesso à memória ou conclusão de instrução tipo R
 - (Memória ou banco de registradores)
5. Conclusão de leitura de memória
 - (Banco de registradores)

Dividindo a execução da instrução em ciclos de clock

- 1. Busca da instrução
 - $IR \leq Memória[PC]$
 - $PC \leq PC+4$
 - Envia o endereço armazenado no PC para a memória
 - Escreve a instrução no RI
- 2. Decodificação e busca dos registradores
 - Não se sabe qual instrução está no IR.
 - Os registradores são lidos para evitar a perda de tempo durante a execução (por exemplo ler rs e rt)
 - Alguns valores podem ser descartadas após a decodificação da instrução
 - Carrega os registradores de entrada da ALU e do endereço de desvio condicional (salvo em SaidaALU)
 - $A \leq Reg[IR[25-21]];$
 - $B \leq Reg[IR[20-16]];$
 - $SaidaALU \leq PC + \text{extensão de sinal } (IR[15-0] \ll 2);$

Dividindo a execução da instrução em ciclos de clock

- 3. Execução, cálculo do endereço de memória ou conclusão do desvio
 - a) Referência à memória (LW e SW)
 - $SaidaALU \leq A + \text{extensão de sinal } IR[15-0]$
 - b) Instrução aritmética ou lógica (tipo R)
 - $SaidaALU \leq A \text{ op } B$
 - c) Desvio condicional (BEQ)
 - Se $(A == B)$: $PC \leq SaidaALU$
 - d) Desvio incondicional (J)
 - $PC \leq PC[31-28] \parallel (IR[25-0] \ll 2)$

Dividindo a execução da instrução em ciclos de clock

- 4. Etapa de acesso à memória ou conclusão de instrução tipo R
 - a) Referência à memória (LW ou SW)
 - $MDR = Memória[SaídaALU]; (LW)$
 - ou
 - $Memória[SaídaALU] \leq B; (SW)$
 - b) Instruções aritméticas ou lógicas (tipo R)
 - $Reg[IR[15-11]] \leq UALSaída;$
- 5. Etapa de conclusão de acesso à memória (LW)
 - $Reg[IR[20-16]] \leq MDR$


Dividindo a execução da instrução em ciclos de clock

| Etapa | Ação para instruções tipo R | Ação para instruções de acesso à memória | Ação para desvios | Ação para jumps |
|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Busca da instrução | IR <= Memória[PC] PC <= PC + 4 | | | |
| Decodificação da instrução e busca dos registradores | A <= Reg[IR[25:21]] B <= Reg[IR[20:16]] SaídaULA <= PC + (estende-sinal (IR[15:0]) << 2) | | | |
| Execução, cálculo do endereço ou conclusão do desvio/jump | SaídaALU <= A op B | SaídaALU <= A + estende_sinal (IR[15:0]) | If(A==B) PC <= SaídaALU | PC <= {PC[31:28], (IR[25:0], 2'b00)} |
| Acesso à memória ou conclusão de instrução do tipo R | Reg[IR[15:11]] <= SaídaALU | Load: MDR <= Memória[SaídaALU] ou Store: Memória[SaídaALU] <= B | | |
| Conclusão da leitura da memória | | Load: Reg[IR[20:16]] <= MDR | | |


DEFININDO O CONTROLE

Definindo o controle

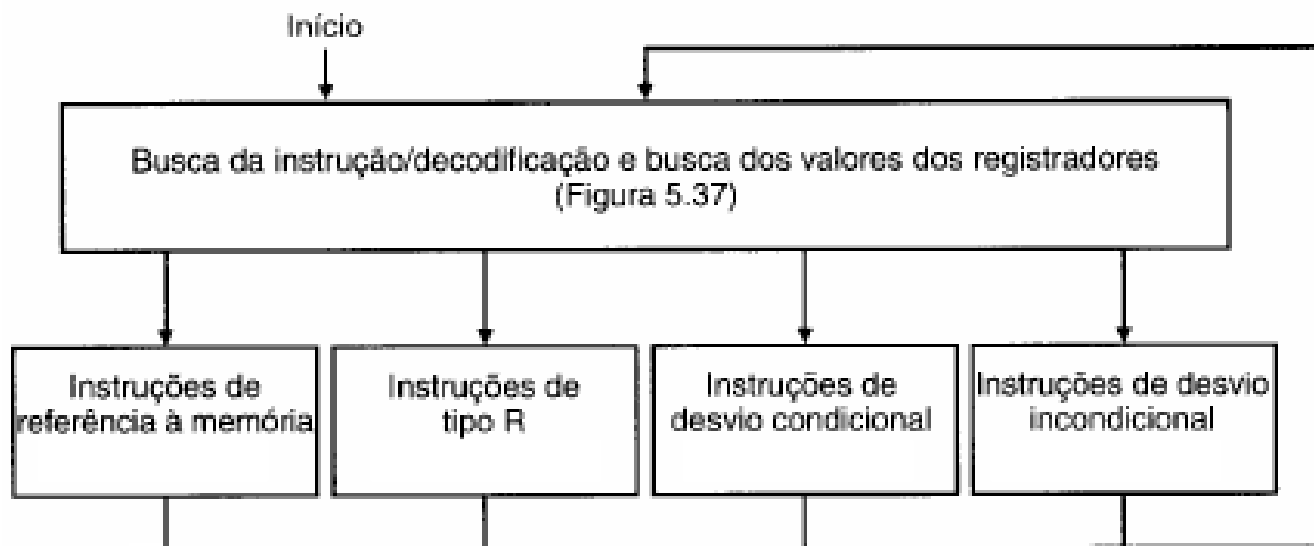
- Controle da implementação multiciclo pode ser realizado:
 - Máquina de estados finitos (MEF)
 - Microprogramação
- Máquina de estados finitos
 - Visão de alto nível



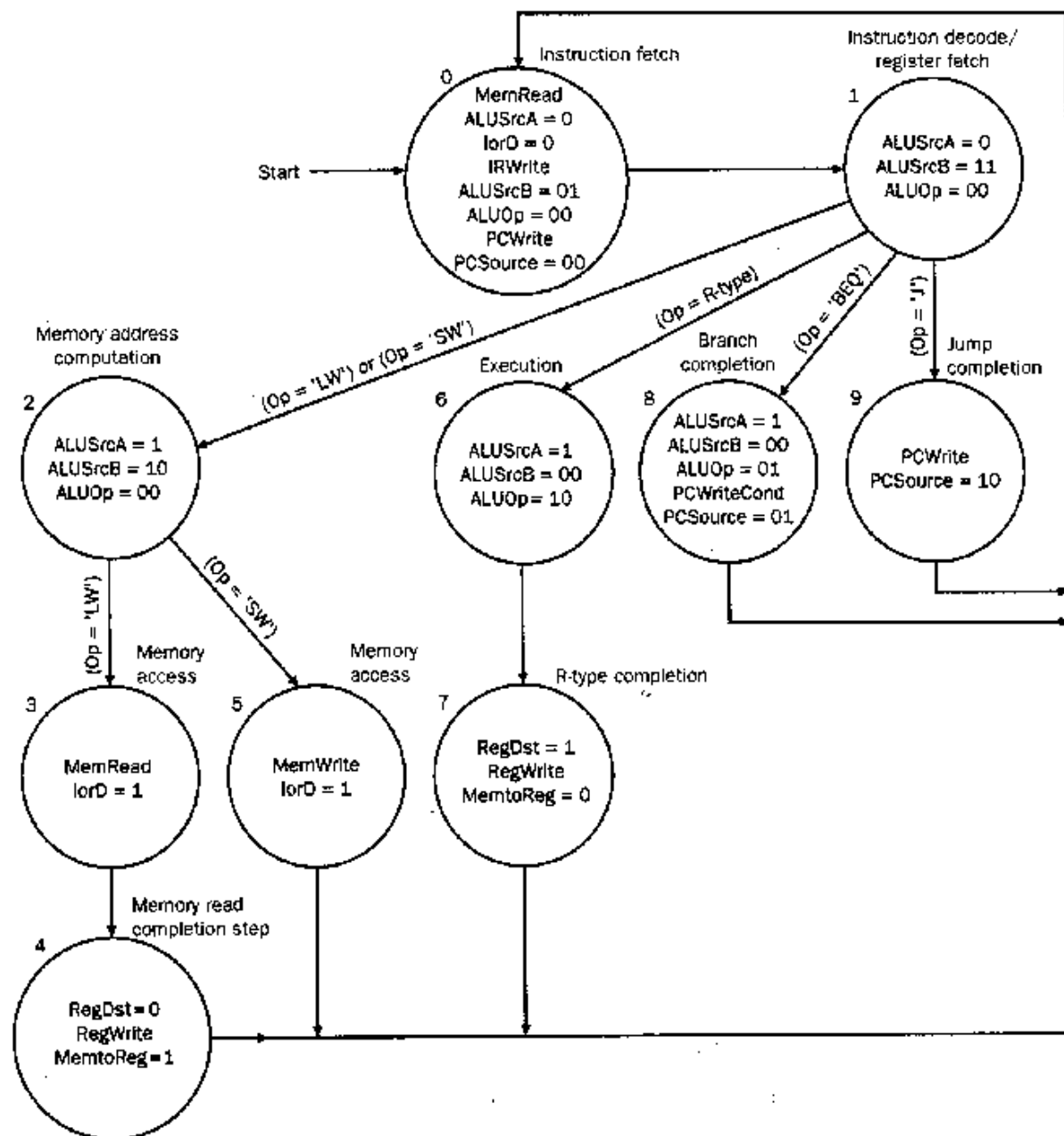O controle da máquina de estados finitos completo para o caminho de dados



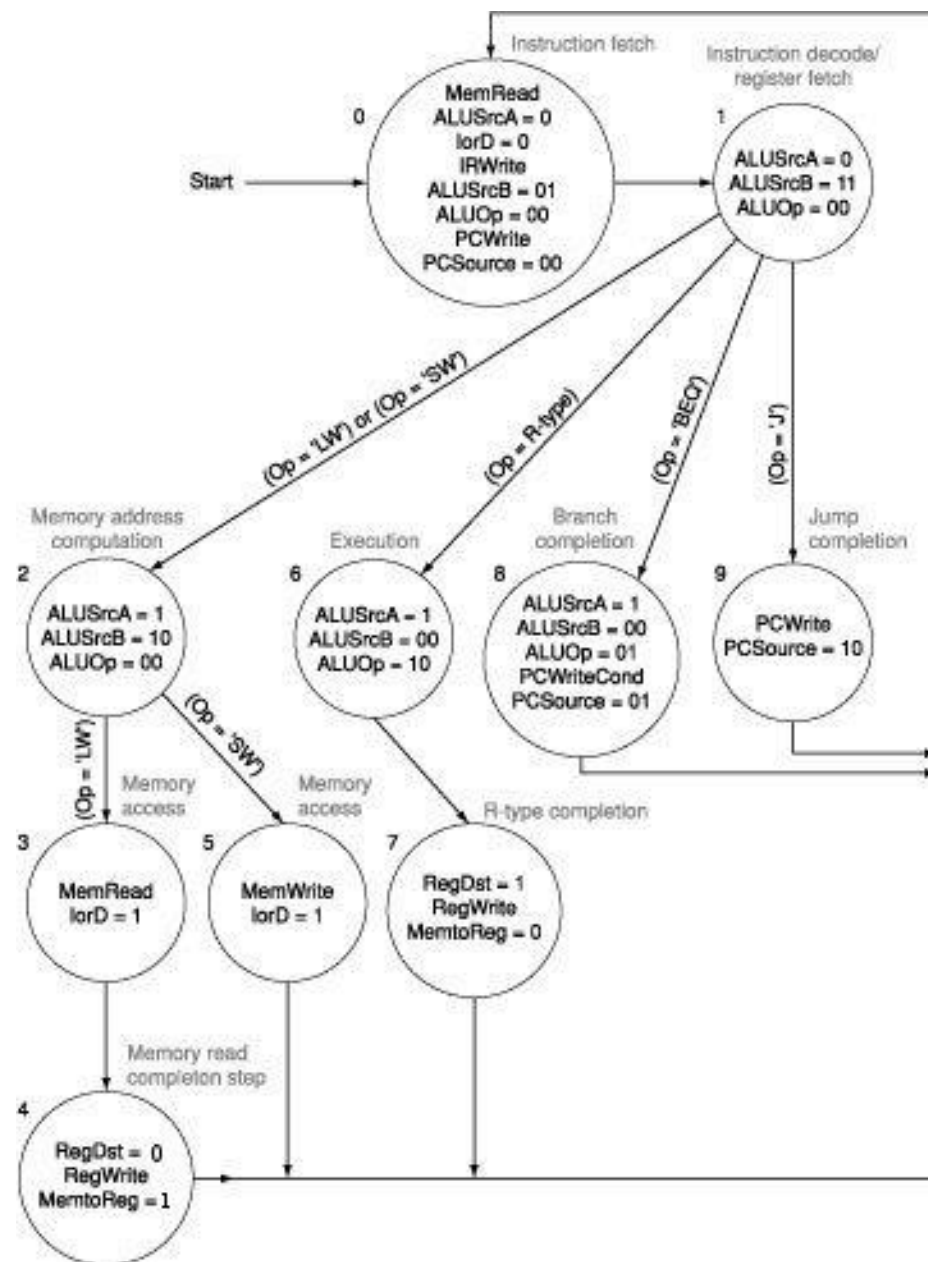O controle da máquina de estados finitos completo para o caminho de dados



Bibliografia

1. PATTERSON, D.A; HENNESSY, J.L. **Organização e Projeto de Computadores: A Interface Hardware/Software**. 3a. Ed. Elsevier, 2005.
 - Capítulo 5.
2. Notas de aula do prof. Luciano J. Senger:
 - <http://www.ljsenger.net/classroom.html>
3. Notas de aula da Profa. Mary Jane Irwin
 - CSE 331 Computer Organization and Design
 - <http://www.cse.psu.edu/research/mdl/mji/mjicourses>



FIM – Aula 09

- FIM:
 - **Aula 09** – Caminho de dados e controle 2 – MIPS Multiciclo
- Próxima aula:
 - **Aula 10** – Pipelining: Introdução